

سیستمهای رابط ورودی - خروجی دیفرانسیل و منفصل از زمین

دکتر محمد ربیعی

استاد دانشگاه پاریس

چکیده:

در این مقاله یک ترکیب منبع جریانی از یک سیستم رابط ورودی - خروجی دیفرانسیل منفصل از زمین ارائه و تحت بررسی قرار گرفته است. این سیستم توسط دو ضریب حذف سیگنال مشترک شناخته می شود: $(CMRR)_{in}$ و $(CMRR)_{out}$. یک تقویت کننده عملیاتی MOS از نوع هایبرید و یک طرح CMOS به صورت مدار مجتمع نیز در این مقاله ارائه گردیده است.

Differential Input - Differential Output Floating Interface

Mohammad Rabii, Ph.D.

Professor of Electrical Eng. Dept.
Paris 6 University - France

ABSTRACT

A current - sources configuration of a differential input - differential output floating interface system is presented and analysed. This system is characterized by two common mode rejection ratios: $(CMRR)_{in}$ and $(CMRR)_{out}$. An hybrid MOS/Op. Amp. and a CMOS integrated designs are also presented.

۱) مقدمه

زمین بوده و در عین حال دارای پهنهای باندفرکانسی بسیار وسیعی که تا فرکانس صفر (سیگنال پیوسته) نیز امتداد دارد، می باشد. به منظور جدا کردن خروجیها از ورودیها، سیستمهای یکپارچه ای به صورت Isolation Amplifiers [۱-۲] که اصول کار آنها بر مبنای ارتباط نوری (Optocouplers) و یا استفاده از ترانسفورماتور فرکانس بالا می باشد (شکل شماره ۲).


در این مقاله اصول سیستمهای الکترونیکی با ورودی و خروجی دیفرانسیل منفصل از زمین و امکانات طراحی در قالب مدارهای یکپارچه (IC) مورد بررسی قرار می گیرند.

در سیستمهای اندازه گیری و یا کنترل کمیتهای فیزیکی غالباً لازم است که اتصال مابین مبدلها (۱) و پروسسهای آنالوگ یا دیجیتال به وسیله مدارهای رابطی (۲) از نوع ورودی - خروجی دیفرانسیل صورت گیرد. چنین طرحی که به صورت عمومی شکل (۱) معرفی می شود، شامل دو ورودی V_{i1} و V_{i2} و دو خروجی V_{o1} و V_{o2} همگی منفصل از زمین و یا به عبارت دیگر با امپدانس سیار بالا نسبت به زمین می باشند، به نحوی که

$$V_{o1} - V_{o2} = G_d(V_{i1} - V_{i2}) = G_d V_i$$

این مدار بدین ترتیب مشابه ترانسفورماتوری است که اتصالات اولیه و ثانویه آن کاملاً مجزا از یکدیگر و منفصل از

یک از ورودیها نسبت به زمین و همچنین امپدانس دیفرانسیل بین دو ورودی مقادیر بسیار بالایی دارند. خروجی این مدار (به صورت v_{o1} و v_{o2}) منابع جریان i_1 , i_2 , i_3 و i_4 را کنترل می‌نمایند. بدین ترتیب امپدانس خروجیهای دیفرانسیل V_{o2} , V_{o1} نیز نسبت به زمین بسیار بالا بوده در حالی که امپدانس دیفرانسیل خروجی R_o می‌تواند بسیار ضعیف اختیار شود.

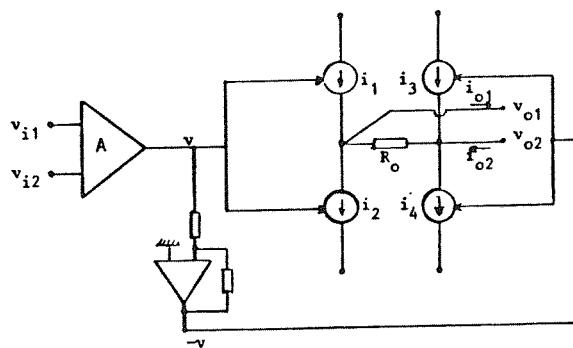

شکل ۳ - طرح کلی سیستم با ورودیهای V_{i1} , V_{i2} و خروجیهای V_{o2} , V_{o1}

۲-ب) محاسبه مشخصه‌های ورودی و خروجی
چنانچه G_{od} و G_{oc} به ترتیب بهره ولتاژ دیفرانسیل و بهره
ولتاژ مشترک مدار A باشد، داریم:

$$V = G_{od}(V_{i1} - V_{i2}) + G_{oc}(V_{i1} + V_{i2}) / 2 \quad (1)$$

سیگنال V جریانهای i_1 , i_2 و سیگنال V - جریانهای i_3 و i_4 را کنترل می‌نمایند به طوری که:

$$i_1 = I_o + K_1 V$$

$$i_2 = I_o - K_2 V \quad (2)$$


$$i_3 = I_o - K_3 V$$

$$i_4 = I_o + K_4 V$$


در حالت تقارن کامل سیستم، یعنی در شرایط مطلوبی که منابع جریان کاملاً یکسان و ولتاژهای فرمان دقیقاً به صورت v_{i1} , v_{i2} باشند، داریم:

$$K_1 = K_2 = K_3 = K_4 = K$$


در حالت کلی، سیگنالهای خروجی V_{o2} , V_{o1} را میتوان به صورت زیر بیان نمود:

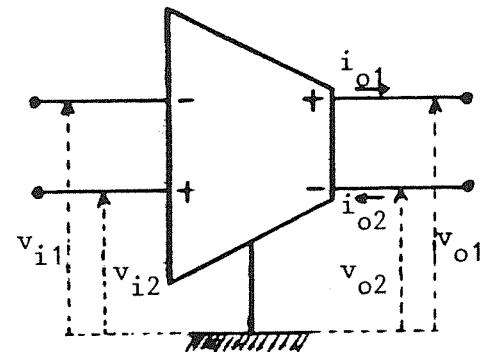

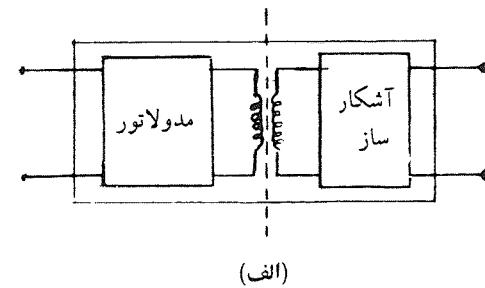شکل ۱ - نمای عمومی یک سیستم ورودی - خروجی دیفرانسیل منفصل از زمین



(الف)

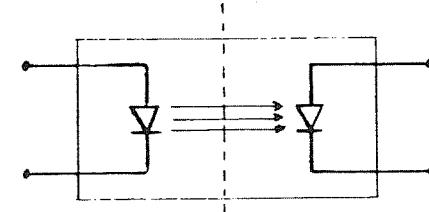

(ب)

شکل ۲ - جداسازی ورودی و خروجی: استفاده از ترانسفورماتور فرکانس بالا (الف) - ارتباط نوری (ب)

۲) اصول سیستمهای رابط ورودی - خروجی دیفرانسیل

۲-الف) شکل شماره (۳) اصول کلی چنین سیستمی را نشان می‌دهد. قسمت A یک Instrumentation Amplifier است، به نحوی که امپدانس هر استاندارد با ورودی دیفرانسیل است،

۲-ج) ضرائب مشخصه سیستم ورودی - خروجی دیفرانسیل با توجه به روابط (۴)، ضرائب اصلی چنین سیستمی بشرح زیر خواهد بود:

بهره ولتاژ دیفرانسیل (خروجیها باز):

$$G_d = \left[\frac{V_{o1} - V_{o2}}{2V_i} \right] \quad v_{i1} = -v_{i2} = v_i \\ i_{o1} = i_{o2} = 0$$


بهره ولتاژ مشترک (خروجیها باز):

$$G_c = \left[\frac{V_{o1} - V_{o2}}{2V_i} \right] \quad v_{i1} = v_{i2} = v_i \\ i_{o1} = i_{o2} = 0$$

مقاومت دیفرانسیل خروجی (با ورودیها اتصال کوتاه به زمین):

$$R_d = \left[\frac{V_{o1} - V_{o2}}{i_o} \right] \quad v_{i1} = v_{i2} = 0 \\ i_{o1} = i_{o2} = -i_o$$

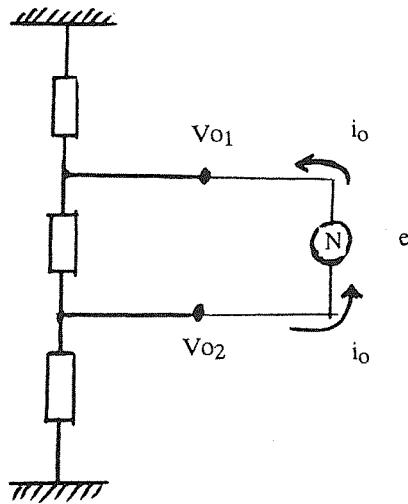در شرایطی که $V_{i1} = V_{i2} = 0$ باشند، کلیه منابع جریان یا ولتاژ وابسته در مدار حذف شده و خروجی صورت عمومی زیر را خواهد داشت:



(e) منبع ولتاژ خارجی منفصل از زمین ()

شکل ۴

$$\alpha = \left[\frac{V_{o1} - v_{o2}}{i_o} \right] \quad v_{i1} = v_{i2} = 0 \\ i_{o1} = -i_{o2} = i_o$$

$$V_{o1} = \frac{G(i_1 - i_2 + i_3 - i_4 - i_{o1} + i_{o2}) + (g_3 + g_4)(i_1 - i_2 - i_{o1})}{D} \quad (3)$$

$$V_{o2} = \frac{G(i_1 - i_2 + i_3 - i_4 - i_{o1} + i_{o2}) + (g_1 + g_2)(i_3 - i_4 + i_{o2})}{D}$$

که در آن $R_0 = G/D$ ، g_3, g_2, g_1 ، $G=1/R_0$ به ترتیب برابر معکوس مقاومتهای معادل منابع جریان خروجی i_1, i_2, i_3, i_4 و i_{o1}, i_{o2} می‌باشد.

با توجه به روابط (۱) و (۲) و (۳)، سیگنال دیفرانسیل خروجی ($V_{o1} - V_{o2}$) و سیگنال مشترک خروجی $(V_{o1} + V_{o2})/2$ ، $(V_{i1} - V_{i2})$ را می‌توان به صورت توابعی از $(V_{i1} + V_{i2})/2$ ، $(i_{o1} + i_{o2})/2$ ، $(i_{o1} - i_{o2})/2$ ، $(V_{i1} + V_{i2})/2$ تعریف نمود:

$$V_{o1} - V_{o2} = G_d (V_{i1} - V_{i2}) + G_c (V_{i1} + V_{i2})/2 \quad (4)$$

$$-R_d(i_{o1} + i_{o2})/2 + \alpha(i_{o1} - i_{o2})$$

$$(V_{o1} + V_{o2})/2 = G'_d (V_{i1} - V_{i2}) + G'_c (V_{i1} + V_{i2})/2$$

$$+ \alpha'(i_{o1} + i_{o2})/2 - R_m(i_{o1} - i_{o2})$$

سیستم فوق بدین ترتیب با هشت پارامتر اصلی زیر مشخص می‌گردد [۳].

$$G_d = \frac{G_{od}}{D} [(g_1 + g_2)(K_3 + K_4) + (g_3 + g_4)(K_1 + K_2)]$$

$$G_c = \frac{G_{oc}}{D} [(g_1 + g_2)(K_3 + K_4) + (g_3 + g_4)(k_1 + k_2)]$$

$$R_d = \frac{g_1 + g_2 + g_3 + g_4}{D}$$

$$\alpha = \frac{(g_1 + g_2) - (g_3 + g_4)}{2D} \quad (5)$$

$$G'_d = \frac{G_{od}}{D} [(G + \frac{g_3 + g_4}{2})(K_1 + K_2)$$

$$- (G + \frac{g_1 + g_2}{2})(K_3 + K_4)]$$


$$G'_c = \frac{G_{oc}}{D} [(G + \frac{g_3 + g_4}{2})$$

$$(K_1 + K_2) - (G + \frac{g_1 + g_2}{2})(K_3 + K_4)]$$

$$\alpha' = \frac{g_1 + g_2 - (g_3 + g_4)}{2D} = \alpha$$

$$R_m = \frac{G}{D} + \frac{g_1 + g_2 + g_3 + g_4}{4D}$$

مطابق شکل زیر، پارامتر α عدم تقارن امپدانس خروجیها نسبت به زمین را نشان می‌دهد.

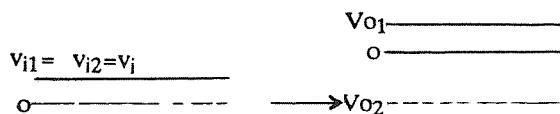

شکل ۷

ضریب α' میانگین ولتاژهای خروجی نسبت به زمین را نشان می‌دهد در شرایطی که ورودیها اتصال کوتاه به زمین شده و منع خارجی e مطابق شکل (۴) در خروجی برقرار شده باشد.

$$R_m = \left[\frac{(V_{o1} + V_{o2})/2}{i_o} \right] \quad V_{i1} = V_{i2} = 0 \quad i_{o1} = -i_{o2} = i_o$$

بر مبنای شکل (۵)، امپدانس متوسط خروجیها نسبت به زمین و یا میزان انفصال از زمین را نشان می‌دهد.

بر مبنای نتایج فوق، ضریب حذف سیگنال مشترک ورودی (۳) خواهد بود:

$$(CMRR)_{in} = G_d/G_c = G_{od}/G_{oc} = (CMRR)_A \quad (6)$$

در حالیکه ضریب حذف سیگنال مشترک (۴) خروجی نوشتہ می‌شود:

$$(CMRR)_{out} = \frac{\text{سیگنال مشترک خروجی}}{\text{سیگنال دیفرانسیل خروجی}} = R_m/R_d \quad (7)$$

ورودیها متصل به زمین و خروجی V_{o2} باز ($i_{o2} = 0$)


مشخصه $(CMRR)_{out}$ را می‌توان به صورت "ضریب عدم واپستگی ولتاژ دیفرانسیل خروجی به ولتاژ مشترک خروجی" تعریف نمود.

(۳) طراحی سیستم به کمک تقویت‌کننده‌های عملیاتی و ترازنیستورهای MOS

شکل شماره (۸) یک نمونه از طراحی چنین سیستمی را نشان می‌دهد. از آنجاکه امپدانس معادل منابع جریان خروجی حاصل از MOS در فرکانس‌های پایین بیش از $1000 \text{ M}\Omega$

است، داریم $\frac{1}{R_o} < G < g$ ولذا مشخصه‌های اصلی سیستم به


صورت زیر قابل بیان می‌باشند:

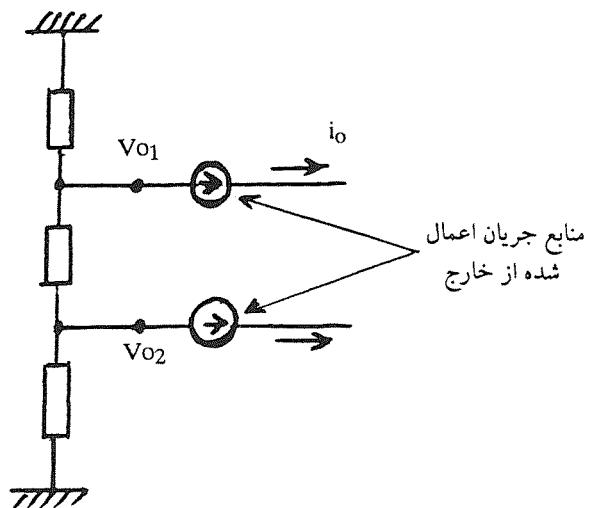

شکل ۵

$$G'_d = \left[\frac{(V_{o1} + V_{o2})/2}{2V_i} \right] \quad V_{i1} = -V_{i2} = V_i \quad i_{o1} = i_{o2} = 0$$

ضریب G'_d ، مطابق شکل زیر، عدم تقارن ولتاژهای خروجی را هنگامیکه ورودیها متقابل باشند نشان می‌دهد.

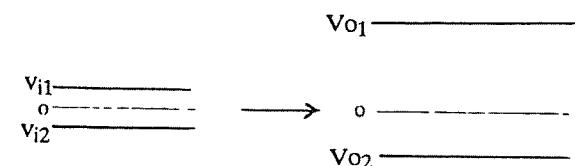


شکل ۶

$$G'_c = \left[\frac{(V_{o1} + V_{o2})/2}{V_i} \right] \quad V_{i1} = V_{i2} = V_i \quad i_{o1} = i_{o2} = 0$$


ضریب G'_c ، میانگین ولتاژهای خروجی نسبت به زمین را هنگامیکه ورودیها یکسان باشند نشان می‌دهد (شکل ۷).

$$\alpha' = \left[\frac{(V_{o1} + V_{o2})/2}{-i_o} \right] \quad V_{i1} = V_{i2} = 0 \quad i_{o1} = i_{o2} = -i_o$$

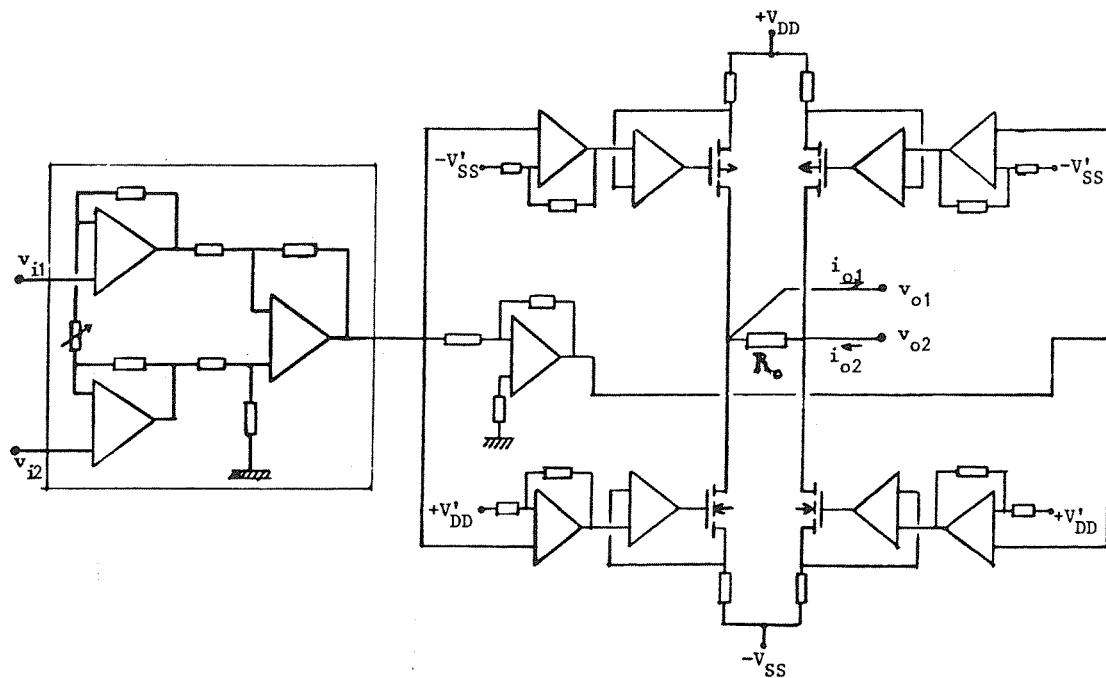

شکل ۸ - طراحی سیستم به کمک تقویت کننده های عملیاتی و ترانزیستورهای VMOS

رانشان می دهد.

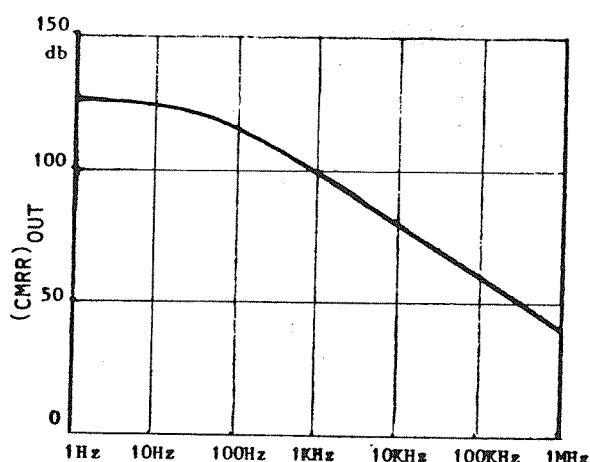

شکل ۹ - مشخصه (CMRR)_{out} برحسب فرکانس

مربوط به سیستم شکل (۸)

$$(CMRR)_{in} = \frac{G_{od}}{G_{oc}} = (CMRR)_A$$

$$(CMRR)_{out} = \frac{G}{(g_1 + g_2 + g_3 + g_4)} \quad (\text{۸})$$

$$R_d = R_o$$

$$R_m = \frac{1}{(g_1 + g_2 + g_3 + g_4)}$$

مشخصه های نهایی حاصله به صورت زیر خلاصه می شوند:

$G_d > 60$ db : بهره ولتاژ دیفرانسیل

$$(CMRR)_{in} \approx 100 \text{ db}$$

$$(CMRR)_{out} > 120 \text{ db}$$

امپدانس تلفاتی یا انفصال (و یا Isolation) خروجی نسبت به زمین بیش از $250 \text{ M}\Omega$ در فرکانس های پایین اندازه گیری شده است.

شکل شماره (۹) مشخصه (CMRR)_{out} برحسب فرکانس


(۵) نتیجه

در این مقاله تحلیلی از سیستمهای رابط ورودی - خروجی دیفرانسیل و منفصل از زمین و همچنین چندین طرح مربوطه در قالب مدارهای یکپارچه ارائه شده و دو ضریب $(CMRR)_{out}$ و $(CMRR)_{in}$ به عنوان مشخصه‌های اصلی سیستم معرفی گردیده‌اند. امپدانس Isolation خروجی نسبت به زمین در حد فوق العاده بالایی قرار دارد (بیش از $250 M\Omega$ در فرکانس‌های پایین). از این سیستم علاوه بر کاربردهای ارتباطی، در مدارهای اندازه‌گیری و به منظور جبران اثرات ناشی از آنها می‌توان استفاده نمود. به عنوان مثال اگر I مدار اندازه‌گیری جریان در مسیر PQ و Ω مقاومت داخلی آن باشد، ادغام سیستم فوق بصورت ترکیب زیر موجب حذف اثر مقاومت داخلی آمپر متر خواهد شد (شکل شماره ۱۱).

چنانچه G_d بهره ولتاژ دیفرانسیل سیستم باشد (و با صرف نظر کردن از G_c) خواهیم داشت:

$$V_a - V_c = rI/(G_d + 1)$$

افت ولتاژ ناشی از مدار اندازه‌گیری جریان عملاً به صفر رسیده و مقاومت معادل بین A و C مقدار بینهایت ضعیف $R_e = r/(G_d + 1)$ را نشان می‌دهد.

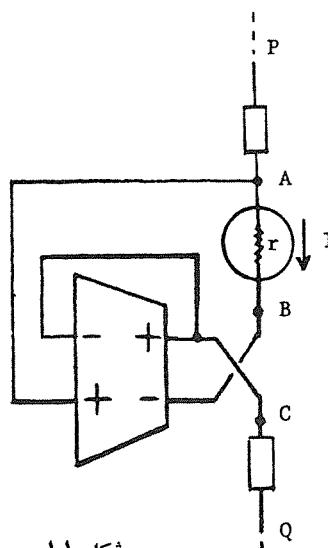

شکل ۱۱


1- Transducers

2- Interface

3- Input Common Mode Rejection Ratio

(۴) طرح یکپارچه سیستم ورودی - خروجی دیفرانسیل منفصل از زمین (۵)

شکل شماره (۱۰) طرح یکپارچه چنین سیستمی را با استفاده از عناصر MOS نشان می‌دهد. مشخصات این مدار از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری و امکانات اجرایی طرح یکپارچه (IC) در دست بررسی است.

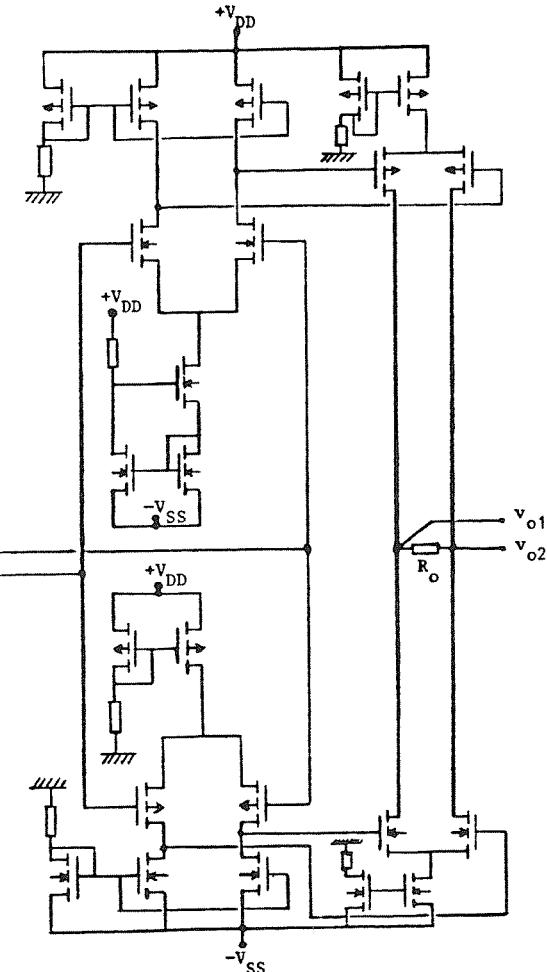

شکل ۱۰ - طرح یکپارچه با عناصر CMOS

پاورقی‌ها:

4- Output Common Mode Rejection Ratio

5- Differential input - Differential output Floating MOS Integrated System

منابع:

1. "Data Conversion Components", Datel Databook, PP. 4-42, 4-45, 1986.
2. Burr-Brown Product Databook, PP. 3-I, 3-51, 1982.

3. J. Moncassin, M. Rabii, and H. Benoit, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol. 36, No. 2, Feb. 1989.